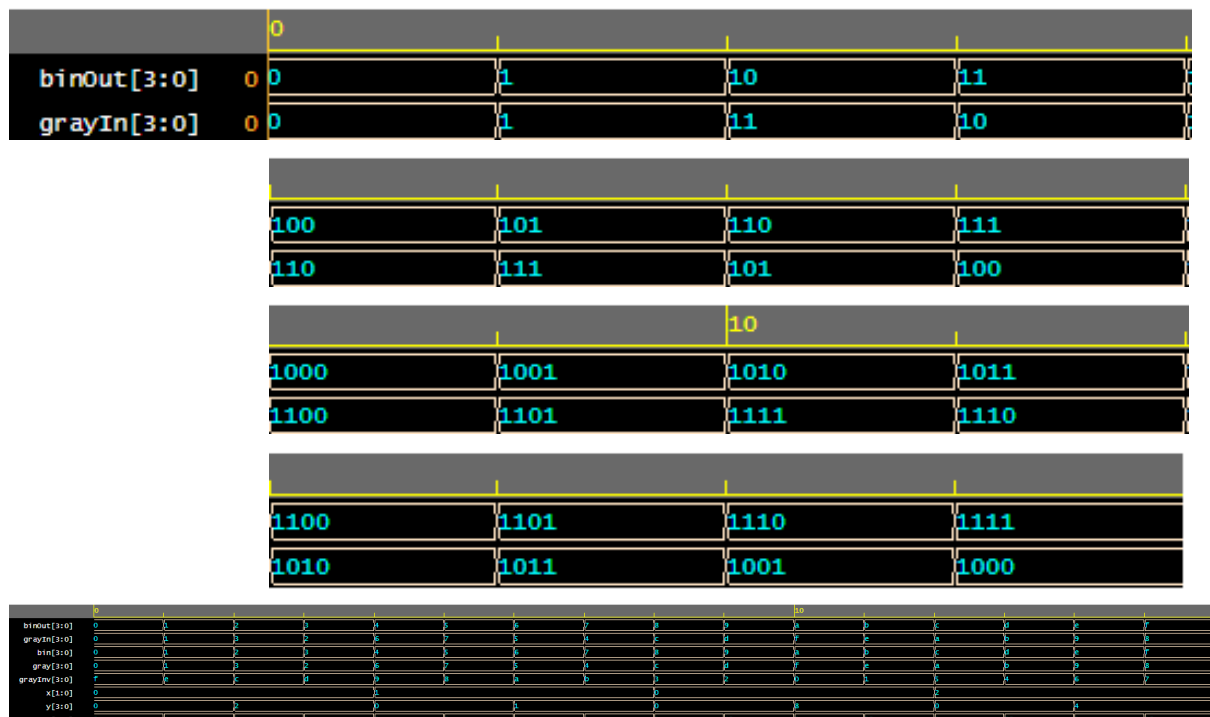


**Professor:** Marcos Vieira ([mmvieira@dcc.ufmg.br](mailto:mmvieira@dcc.ufmg.br))  
**Monitor:** Paulo Mol ([pmolufmg@gmail.com](mailto:pmolufmg@gmail.com))



(c) O diagrama do circuito resultante.

Link do circuito [aqui](#)

